Análisis de elementos de la mecatrónica

Kjartan


2021-02-08

Objetivos, contenido, evaluación

Intuición para sistemas mecanicas



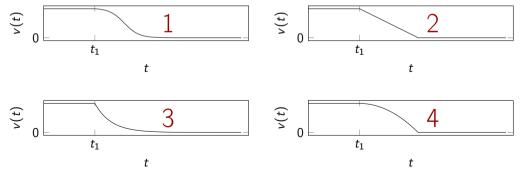Un coche va a velocidad constante en una autopista horizontal. En la instante $t=t_1$, el conductor empuje el clutch, desconectando el motor y las ruedas. Cuál de las siguientes graficas describe mejor la velocidad $v(t)=\dot{x}(t)$ del coche?




Intuicón para sistemas mecanicas - Simución



mass m = 1000 kg, friction coefficient f = 20 N/(m/s)

Intuición para sistemas electricas

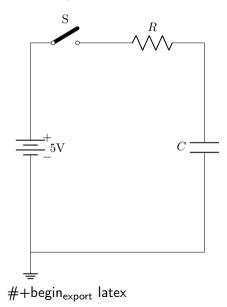

Actividad individual Al principio (t=0) el circuito está abierto y no hay carga en el capacidor. En el instante t=0 el interruptor S cierre el circuito y lo mantiene cerrado. Grafica el voltage sobre el capacidor como función de tiempo. El constante de tiempo del sistem es $\tau=RC$, y determine el comportamiento del sistema. Indica en tú gráfica como se puede identificar tau.

Tomo fotó y mandamelo por Remind.

Intuition for electrical circuits - Simulation

Let
$$R=1~\mathrm{k}\Omega$$
 and $C=100~\mathrm{\mu F}$.

$$\tau = RC = (1 \times 10^3)(100 \times 10^{-6}) = 10^{-1} \text{ s}$$